




SOLUCIÓN DE PROBLEMA MAQUINAS SINCRONAS

1. Se tiene un alternador de 600 KVA, polos lisos, 1100 volt., 60 Hz, 3Φ conectado en estrella con

- $R_a = 0.1 \Omega$ y $X_s = 1.2 \Omega$

Se pide calcular: Reg.(%), σ , diagrama fasorial, cuando la máquina alimenta una carga a potencia nominal y además:

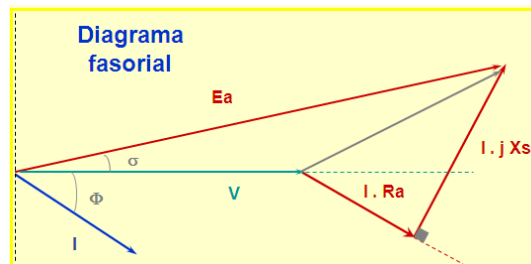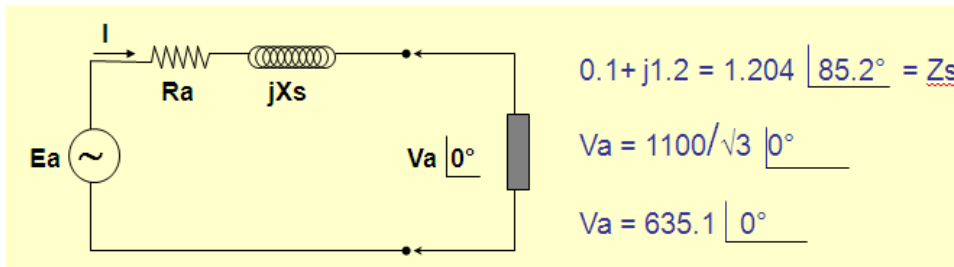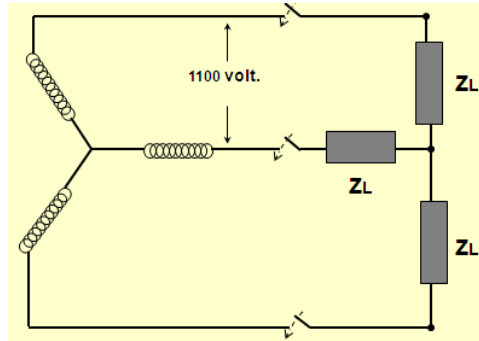- $\cos\phi_L = 1$
- $\cos\phi_L = 0.8$ Ind.
- $\cos\phi_L = 0.9$ capac.



a) $\cos\phi = 1$

$$S_n = 600 \text{ kVA} \rightarrow S_n = 600 \angle 0^\circ$$

$$S_n = 600 = 3 \times V \times I_a = 3 \times 635.1 \angle 0^\circ \times I_a^*$$

$$I_a^* = 314.9 \angle 0^\circ$$

$$\text{Regulac.(\%)} = (E_a - V_a)/V_a$$

$$E_a = V_a \angle 0^\circ + |I_a| \angle 0^\circ \times (R_a + jX_s)$$

$$E_a = 635.1 \angle 0^\circ + (314.9 \angle 0^\circ \times 1.204 \angle 85.2^\circ)$$

$$E_a = 635.1 \angle 0^\circ + 379.14 \angle 85.2^\circ$$

$$E_a = 766.42 \angle 29.5^\circ$$

$$\text{Regul.(\%)} = (766.42 - 635.1)/635.1$$

$$\text{Regul.(\%)} = 20.68\%$$

b) $\cos\phi = 0.8$ ind. $\rightarrow \phi = 36.9^\circ$ ind.

$$S_n = 600 \angle 36.9^\circ \text{ kVA}$$

$$S_n = 3 \times 635.1 \angle 0^\circ \times I_a^*$$

$$I_a^* = 314.9 \angle 36.9^\circ \rightarrow I_a = 314.9 \angle -36.9^\circ \text{ Amp.}$$

$$\text{Regulac.(\%)} = (E_a - V_a)/V_a$$

$$E_a = 635.1 \angle 0^\circ + (314.9 \angle -36.9^\circ \times 1.204 \angle 85.2^\circ)$$

02 PROBLEMAS DE MG.S. OPERACION EN PARALELO

$$E_a = 635.1 \angle 0^\circ + 379.14 \angle 48.3^\circ$$

$$E_a = 931.38 \angle 17.7^\circ$$

$$\text{Regul.(\%)} = (931.38 - 635.1)/635.1$$

$$\text{Regul.(\%)} = 46.65\%$$

c) $\text{Cos}\phi = 0.9 \text{ cap.} \rightarrow \phi = 25.8^\circ \text{ ind.}$

$$S_n = 600 \angle -25.8^\circ \text{ kVA}$$

$$S_n = 3 \times 635.1 \angle 0^\circ \times I_a^*$$

$$I_a^* = 314.9 \angle -25.8^\circ \rightarrow I_a = 314.9 \angle 25.8^\circ \text{ Amp.}$$

$$\text{Regulac.(\%)} = (E_a - V_a)/V_a$$

$$E_a = 635.1 \angle 0^\circ + (314.9 \angle 25.8^\circ \times 1 \angle 204.85.2^\circ)$$

$$E_a = 635.1 \angle 0^\circ + 379.14 \angle 111^\circ$$


$$E_a = 611.9 \angle 35.3^\circ$$

$$\text{Regul.(\%)} = (611.9 - 635.1)/635.1$$

$$\text{Regul.(\%)} = 36.5\%$$

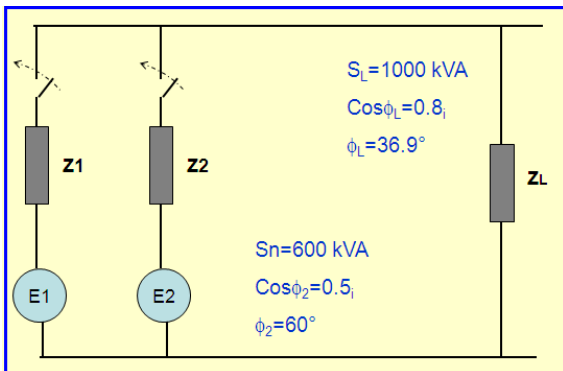2. Se tiene dos alternadores en paralelo de 600 kVA, 1100 volt., 60 Hz, 3Φ, conectado en estrella. La $X_s = 1.2\Omega/\text{fase}$ de cada alternador. $R_a \approx 0$
 Hallar la regulación de tensión de los dos alternadores si se tiene en cuenta que están trabajando en paralelo alimentando una carga de 1000 kVA y $\text{Cos}\phi_i = 0.8$
 Uno de los alternadores se encuentra trabajando a potencia nominal (S_n) y $\text{Cos}\phi_i = 0.5$

Además determine la potencia activa y reactiva de cada generador, $\text{Cos}\phi_2$, σ_1 y σ_2 , diagrama fasorial del G_1 , G_2 , y la corriente de carga



$$S_2 = 600 \angle 60^\circ = 300 + j520 \text{ kVA}$$

\downarrow \downarrow
 P2 Q2

$$S_L = 1000 \angle 36.9^\circ = 799.7 + j600 \text{ kVA}$$

\downarrow \downarrow
 P_L Q_L

$$P_L = P_1 + P_2$$

$$P_1 = 799.7 - 300 = 499.7 \text{ kW}$$

$$Q_L = Q_1 + Q_2$$

$$Q_1 = 600 - 520 = 80 \text{ kVAR}$$

$$S_1 = 499.7 + j80 \text{ kVA}$$

$$S_1 = 506.1 \angle 9.1^\circ \text{ kVA}$$

$$S_2 = 1000 \angle 36.9^\circ - 506.1 \angle 9.1^\circ = 600.64 \angle 60.04^\circ \text{ kVA}$$

Polos lisos

$$S = V \times I_a^*$$

Por fase $V_f = 1000/\sqrt{3} = 635.1 \text{ volt.}$

$$V = 635.1 \text{ volt.}$$


$$I_a^*_{1} = (1/3)(506.1 \angle 9.1^\circ / 635.1 \angle 0^\circ) = 265.6 \angle -9.1^\circ$$

$$I_a^*_{2} = (1/3)(600 \angle 60^\circ / 635.1 \angle 0^\circ) = 314.9 \angle -60^\circ$$

En el generador 1

$$E_1 = \{(V + E_{d1})^2 + (E_{q1})^2\}^{1/2}$$
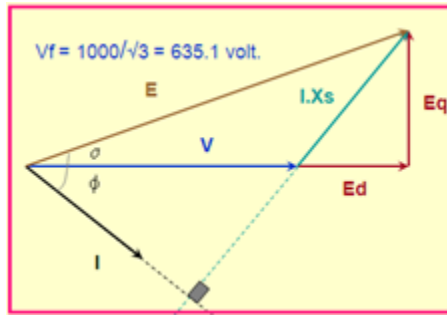
$$E_{d1} = I_1 \times X_s \times \text{Sen}\phi_1 = 265.6 \times 1.2 \times \text{Sen}(9.1^\circ) = 50.41 \text{ volt.}$$



$$E_{q1} = I_1 \times X_s \times \cos \phi_1 = 256.6 \times 1.2 \times \cos(9.1^\circ) = 314.7 \text{ volt.}$$

$$E_1 = \{ (635.1 + 50.41)^2 + (314.7)^2 \}^{1/2}$$

$$E_1 = 754.3 \text{ volt}$$

$$\text{Regul.}(\%) = \{ (754.3 - 635.1) / 635.1 \} \times 100 = 18.76 \%$$

$$\text{Sen} \sigma_1 = E_{q1} / E_1 = 317.4 / 754.3$$

$$\sigma_1 = 24.66^\circ$$

En el generador 2

$$E_2 = \{ (V + E_{d2})^2 + (E_{q2})^2 \}^{1/2}$$

$$E_{d2} = I_2 \times X_s \times \text{Sen} \phi_2 = 314.9 \times 1.2 \times \text{Sen}(60^\circ) = 327.3 \text{ volt.}$$

$$E_{q2} = I_2 \times X_s \times \text{Cos} \phi_2 = 314.9 \times 1.2 \times \text{Cos}(60^\circ) = 188.94 \text{ volt.}$$



$$E_2 = \{ (635.1 + 327.3)^2 + (188.94)^2 \}^{1/2}$$

$$E_2 = 980.8 \text{ volt.}$$

$$\text{Regul.}(\%) = \{ (980.8 - 635.1) / 635.1 \} \times 100 = 54.4 \%$$

$$\text{Sen} \sigma_2 = E_{q2} / E_2 = 188.94 / 980.8$$


$$\sigma_2 = 11.1^\circ$$

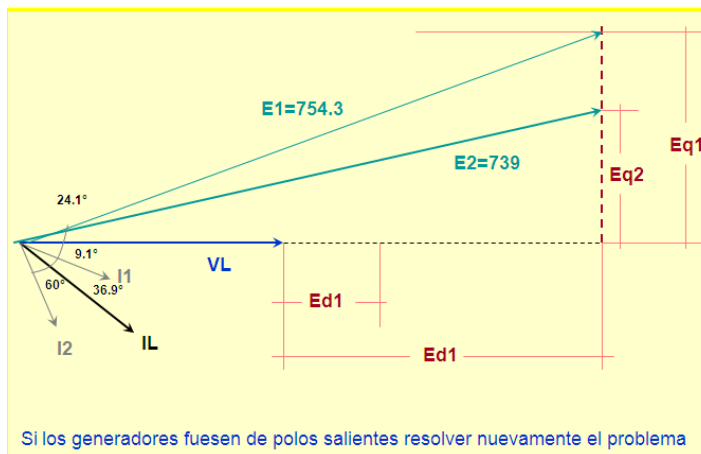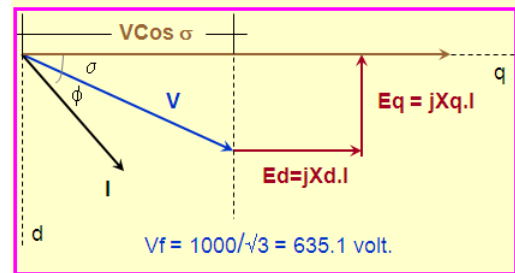

5.- Se tiene dos alternadores en paralelo de 600 KVA, 1100 V, 60 Hz, 3Ø, conectado en estrella. $X_s = 1.2 \Omega/f$ de cada alternador. $R_a = 0$. Hallar la regulación de tensión de los dos alternadores si se tiene en cuenta que están trabajando en paralelo alimentando una carga de 1000 KVA y $\cos \phi_i = 0.8$. Uno de los alternadores se encuentra trabajando a potencia nominal (S_n) y $\cos \phi_i = 0.5$. Además determine la potencia activa y reactiva de cada generador $\cos \phi_2, \sigma_1$ y σ_2 , diagrama Fasorial del G_1, G_2 y la corriente de carga.

$$* \sin\sigma_1 = \frac{Eq_1}{E_1} = \frac{346}{721} = 0.48 \rightarrow \sigma_1 = 28.7^\circ$$

En el generador 2:

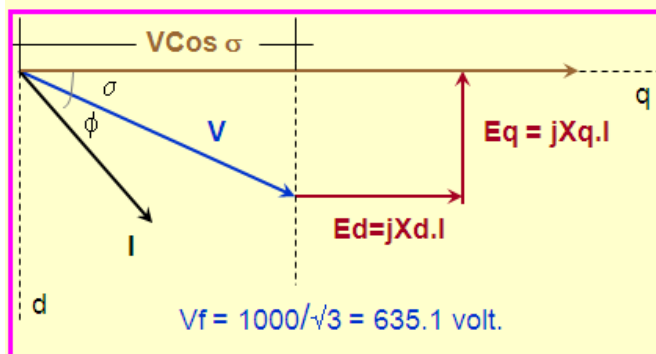

$$* E_2 = \sqrt{(V + Ed_2)^2 + (Eq_2)^2}$$

$$* Ed_2 = I_2 X_s \sin \phi_2 = 346 \times 1.2 \times \sin 60^\circ \rightarrow Ed_2 = 360 \text{ V}$$

$$* Eq_2 = I_2 X_s \cos \phi_2 = 346 \times 1.2 \times \cos 60^\circ \rightarrow Eq_2 = 208 \text{ V}$$

$$* E_2 = \sqrt{(577.4 + 360)^2 + (208)^2} \rightarrow E_2 = 960 \text{ V}$$

$$* Reg(\%) = \frac{(960 - 577.4)}{577.4} \times 100\% \rightarrow Reg(\%) = 66.3 \%$$

$$* \sin\sigma_2 = \frac{Eq_2}{E_2} = \frac{208}{960} = 0.217 \rightarrow \sigma_2 = 12.5^\circ$$

4.- Se tiene 2 alternadores iguales de 750 KVA, 1380 V, 60Hz y alimentan una carga de: $\bar{Z}_L = 1.9 - j10.75 \Omega$ conectada en Y. Si P es repartida por igual y Q es repartida de manera que uno de los alternadores tiene el 80% y el otro el 20%. Hallar:

a) P, Q y S de cada alternador:

$$\bar{Z}_L = 1.9 - j10.75 \Omega \rightarrow \bar{Z}_L = 10.92 \angle -80^\circ \Omega$$

$$V_f = \frac{1380}{\sqrt{3}} = 796 \text{ V}$$

$$\bar{S}_L = \frac{\bar{V}_f^2}{\bar{Z}_L} = \frac{796^2 \angle 0}{10.92 \angle -80} \text{ (fase)} \rightarrow \bar{S}_L = 3 \times 58023 \angle 80$$

$$\bar{S}_L = 174.1 \angle 80^\circ = 30.23 + j171.5 \text{ KVA}$$

$$P_L = 30.23 = P_1 + P_2 \rightarrow P_1 = P_2 = 15.12 \text{ KW}$$

$$Q_L = Q_1 + Q_2 = 171.5 \text{ KVARs}$$

- $Q_1 = 0.8Q_L = 0.8 \times 171.5 \rightarrow Q_1 = 137.2 \text{ KVARs}$
- $Q_2 = 0.2Q_L = 0.2 \times 171.5 \rightarrow Q_2 = 34.3 \text{ KVARs}$

$$\bar{S}_1 = 15.12 + j137.2 = 138 \angle 83.7 \text{ KVA}$$

$$\bar{S}_2 = 15.12 + j34.2 = 37.48 \angle 66.2 \text{ KVA}$$



b) Hallar la regulación de cada alternador:

$$\text{Vacío: } I_f = 17.5 \text{ A} \rightarrow V_L = 1070 \text{ V}$$

$$\text{Corto circuito: } I_f = 19.5 \text{ A} \rightarrow I_L = I_N$$

$$\frac{17.5}{1070} = \frac{19.5}{x} \rightarrow x = 1192 \text{ V} = \bar{E}_{afL}$$
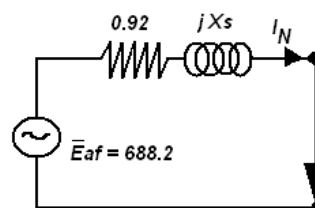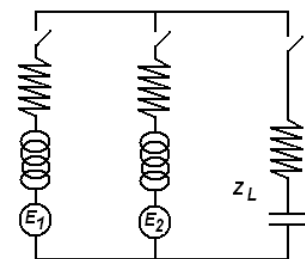
$$\checkmark 688.2 = 314 \times Z_s \rightarrow Z_s = 2.192 \Omega$$



$$2.192^2 = 0.92^2 + X_s^2 \rightarrow X_s = 1.99 \Omega$$

$$\bar{Z}_s = 0.92 + j1.99 = 2.192 \angle 65.2 \Omega$$

Regulación de \bar{E}_{af1} :

$$* \bar{I}_{a1} = \frac{138 \angle 83.7}{\sqrt{3} \times 1380} \rightarrow \bar{I}_{a1} = 57.74 \angle 83.7^\circ A$$

$$* \bar{E}_{af1} = \frac{1380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + (2.192 \angle 65.2^\circ)(57.74 \angle 83.7^\circ) \rightarrow \bar{E}_{af1} = 690.6 \angle 5.4^\circ V$$

$$* Reg_{(\%)} = \frac{(690.6 - 796)}{796} \times 100\% \rightarrow Reg_{(\%)} = -13.24\%$$

$$* \bar{I}_{a2} = \frac{37.48 \angle 66.2^\circ}{\sqrt{3} \times 1380} \rightarrow \bar{I}_{a2} = 15.68 \angle 66.2^\circ A$$

$$* \bar{E}_{af2} = 796 \angle 0^\circ + (2.192 \angle 65.2^\circ)(15.68 \angle 66.2^\circ) \rightarrow \bar{E}_{af2} = 773.7 \angle 1.9^\circ V$$

$$* Reg_{(\%)} = \frac{(773.7 - 796)}{796} \times 100\% \rightarrow Reg_{(\%)} = -2.8\%$$

